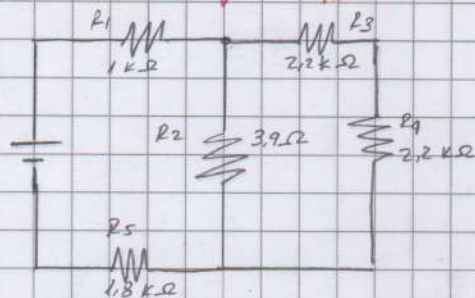


## 1er Cudio Voltaje e Intensidad o Corriente



$$R_{e1} = 4.4 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{e2}} = \frac{1}{4.4} + \frac{1}{3.9} = 2.067 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 1 \text{ k}\Omega + 2.067 \text{ k}\Omega + 1.8 \text{ k}\Omega = 4.867 \text{ k}\Omega$$

$$V = I \cdot R_T = I = \frac{V}{R_T} = \frac{10}{4.867} \Rightarrow 2.05 \text{ mA}$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = 2.05 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 2.05 \text{ V} //$$

$$V_{R_{e2}} = I \cdot R_{e2} \Rightarrow 2.05 \text{ mA} \cdot 2.067 \text{ k}\Omega = 4.24 \text{ V}$$

$$V_2 = 4.24 \text{ V} //$$

$$V_3 = V_4 = \frac{V_2}{2} \text{ Ya que estan en serie}$$

$$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = 10 \text{ V}$$

$$V_3 = 2.12 \text{ V} //$$

$$V_4 = 2.12 \text{ V} //$$

$$V_5 = I \cdot R_5 = 2.05 \text{ mA} \cdot 1.8 \text{ k}\Omega = 3.69 \text{ V} //$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{2.05 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2.05 \text{ mA} //$$

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{2.12 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 0.964 \text{ mA} //$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{4.24 \text{ V}}{3.9 \text{ k}\Omega} = 1.09 \text{ mA} //$$

$$I_5 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{3.69 \text{ V}}{1.8 \text{ k}\Omega} = 2.05 \text{ mA} //$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{2.12 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 0.964 \text{ mA} //$$

## Calculos de la Trayectoria

### • Trayectoria 1

$$V_{R1} = I_1 \cdot R_1 = 2.055 \cdot 1 = 2.055 \text{ V} //$$

$$V_{R_{2,3,4}} = I_{2,3,4} \cdot R_{2,3,4} = 2.055 \cdot 2.0674 = 4.248 \text{ V} //$$

$$V_{R5} = I_5 \cdot R_5 = 2.055 \cdot 1.8 = 3.698 \text{ V} //$$


$$V_{R_{3,4}} = V_{R2} = 4.248 \text{ V} //$$

$$V_{R_{5,4}} = 2.124 \text{ V}$$

$$V_5 = V_1 + V_2 + V_5 \text{ (Leyes de Kirchhoff)}$$

$$V_5 - V_1 - V_2 - V_5 = 0$$
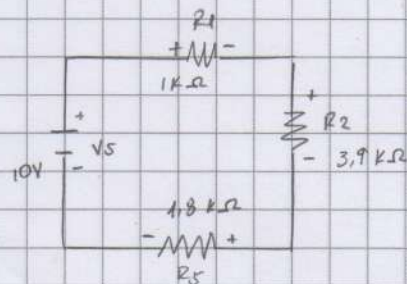
$$10 \text{ V} - 2.055 \text{ V} - 4.248 - 3.698 = 0 \Rightarrow 0.001 \approx 0 //$$




### • Trayectoria 2.

$$V_{R1} = 2.055 \text{ V}$$

$$V_{R3} = 2.124 \text{ V}$$

$$V_{R4} = 2.124 \text{ V}$$

$$V_{R5} = 3.698 \text{ V}$$

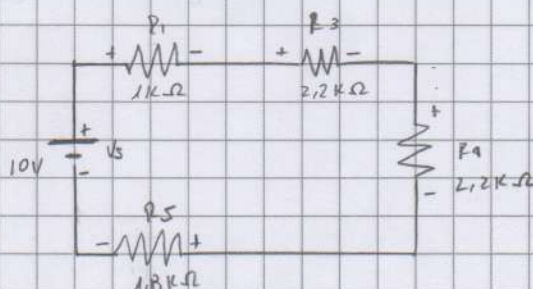

$$V_s = V_{R1} + V_{R3} + V_{R4} + V_{R5} \text{ (Ley de Kirchhoff)}$$

$$V_s - V_{R1} - V_{R3} - V_{R4} - V_{R5} = 0$$

$$10V - 7,055V - 7,124V - 2,124V - 3,698V = 0$$

$$-0,001 \approx 0$$

### • Trayectoria B.

$$V_{R2} = 4,248V$$

$$V_{R3} = 2,124V$$

$$V_{R4} = 2,124V$$

$$V_{R2} = V_{R3} + V_{R4}$$

$$V_{R2} - V_{R3} - V_{R4} = 0$$

$$4,248 - 2,124V - 2,124V = 0$$

$$0 = 0$$

