

Nodos

Nodo 1

$$I_{R1} = I_{R2} + I_{R3}$$

$$I_{R1} = 1,09 \text{ mA} + 996 \mu\text{A}$$
$$2,05 \text{ mA} \approx 2,05 \text{ mA}$$



Nodo 2

$$I_{R2} + I_{R3} + I_{R4} = I_{R5}$$

$$1,09 \text{ mA} + 0,94 \text{ A} + 2,01 \text{ mA}$$
$$2,05 \text{ mA} \approx 2,05 \text{ mA}$$



Nodo 3

$$I_{R1} - I_{R5} = 0$$

$$2,05 \text{ mA} - 2,05 \text{ mA} = 0$$

$$0 = 0 \text{ A}$$

